## Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей Кафедра электронных вычислительных машин Дисциплина: Контроль и диагностика средств вычислительной техники

Отчет по лабораторной работе № 2

Выполнил: студент группы 150501 Климович А.Н.

Проверил: профессор Татур М.М.

# 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И СИГНАТУРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ

#### 1.1 Исходные данные

Дано шестнадцатиразрядное число: 1010 1111 0011 0011.

## 1.2 Ход работы

1. Для генератора ПСП (5 разрядов) опытным путем найдем все примитивные полиномы. Результаты сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Таблица полиномов


Таолица 1.1 — Гаолица полиномов						
D1	D2	D3	D4	D5	Кол-во	Полином
					покрывающихся	
					последовательностей	
1	1	0	0	0	21	1⊕x⊕x <sup>5</sup>
1	0	1	0	0	31	$1 \bigoplus x^2 \bigoplus x^5$
1	1	1	0	0	28	$1 \bigoplus x \bigoplus x^2 \bigoplus x^5$
1	0	0	1	0	31	$1 \oplus x^3 \oplus x^5$
1	1	0	1	0	15	$1 \bigoplus x^1 \bigoplus x^3 \bigoplus x^5$
1	0	1	1	0	12	$1 \oplus x^2 \oplus x^3 \oplus x^5$
1	1	1	1	0	31	$1 \bigoplus x \bigoplus x^2 \bigoplus x^3 \bigoplus x^5$
1	0	0	0	1	21	$1 \oplus x^4 \oplus x^5$
1	1	0	0	1	16	$1 \bigoplus x \bigoplus x^4 \bigoplus x^5$
1	0	1	0	1	30	$1 \oplus x^2 \oplus x^4 \oplus x^5$
1	1	1	0	1	31	$1 \bigoplus x \bigoplus x^2 \bigoplus x^4 \bigoplus x^5$
1	0	0	1	1	28	$1 \oplus x^3 \oplus x^4 \oplus x^5$
1	1	0	1	1	31	$1 \bigoplus x \bigoplus x^3 \bigoplus x^4 \bigoplus x^5$
1	0	1	1	1	31	$1 \oplus x^2 \oplus x^3 \oplus x^4 \oplus x^5$
1	1	1	1	1	30	$1 \bigoplus x \bigoplus x^2 \bigoplus x^3 \bigoplus x^4 \bigoplus x^5$
Примечание – серым цветом выделены примитивные полиномы.						

2. Выберем один из вариантов примитивных полиномов в качестве полинома делителя g(x), например 11101.

Аналитически разделить полином заданного слова на полином делителя:

Получим сигнатуру S(x):  $x^2$ .

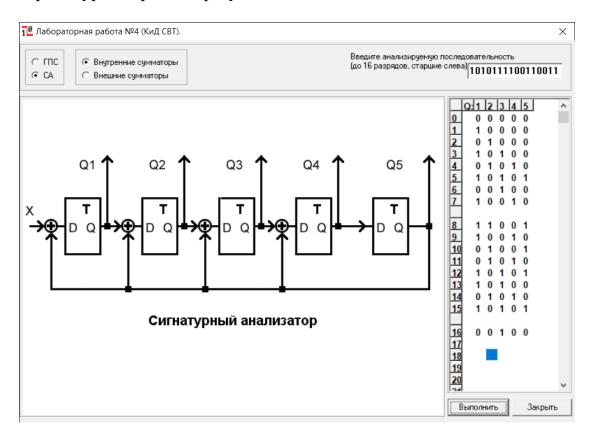3. Выполним (с использованием системы) имитационное моделирование этой процедуры и сравним результаты:




Сравнивая сигнатуры, полученные аналитически и в результате моделирования, наблюдаем идентичные результаты.

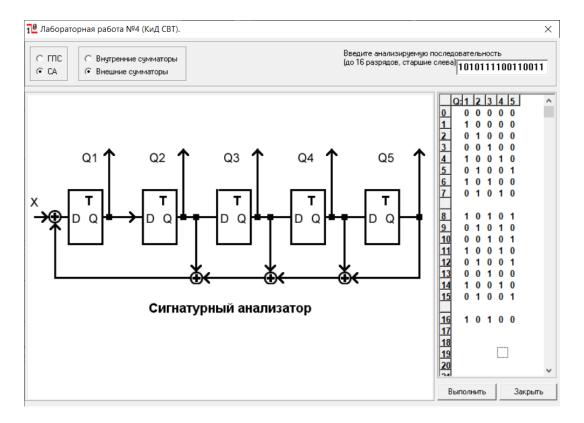3. Выполним (вручную) имитационное моделирование процесса получения сигнатуры S'(x) для полинома g'(x), обратного полиному g(x). Для полинома g(x) найдем обратный ему g'(x):

$$g'(x) = x^5 (x^{-5} \bigoplus x^{-3} \bigoplus x^{-2} \bigoplus x^{-1} \bigoplus 1) = 1 \bigoplus x^2 \bigoplus x^3 \bigoplus x^4 \bigoplus x^5$$

С помощью имитационного моделирования найдем S'(x) = 00101, что приведено на рисунке ниже:



Матрица М, составленная из коэффициентов полинома делителя:

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Проверим соотношение S(x) = M \* S'(x), где M матрица коэффициентов полинома g(x):

### 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ САМОТЕСТИРОВАНИЯ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

#### 2.1 Исходные данные

Дана комбинационная схема и средства самотестирования.

#### 2.2 Ход работы


Порядок выполнения работы:

- 1. Выбрать примитивный полином для ГПСП и СА и получить псевдослучайную последовательность длиной 31 набор.
- 2. Для данной ПСП с использованием системы имитационного моделирования получить карту эталонных сигнатур в полюсах: 6, 7, 8, 9.
- 3. Определить "окно" формирования сигнатуры (минимизированное число наборов ПСП, необходимое для обнаружения константных неисправностей в полюсах 6, 7, 8, 9).
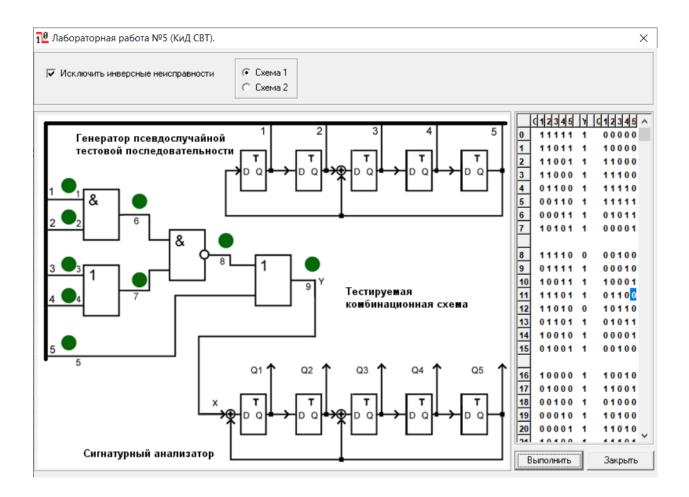
#### С этой целью:

- А) Необходимо последовательно рассматривать и моделировать фрагменты ПСП (из п.1), например 3, 5, 7, 10, 13 и т.д. наборов.
- Б) С использованием системы имитационного моделирования получить эталонные сигнатуры для исследуемых фрагментов ПСП.
- В) С использованием системы имитационного моделирования определить на исследуемых фрагментах полноту проверки для заданного класса неисправностей.
- Г) Построить график изменения коэффициента полноты проверки от числа наборов ПСП.

В качестве примитивного полинома ГПСП и СА выбран полином  $g(x) = 1 \oplus x^2 \oplus x^5$  (см. рисунок 2.1).



В таблице 2.2 приведена ПСП последовательность в Qвхода и эталонные сигнатуры в Q выхода.

